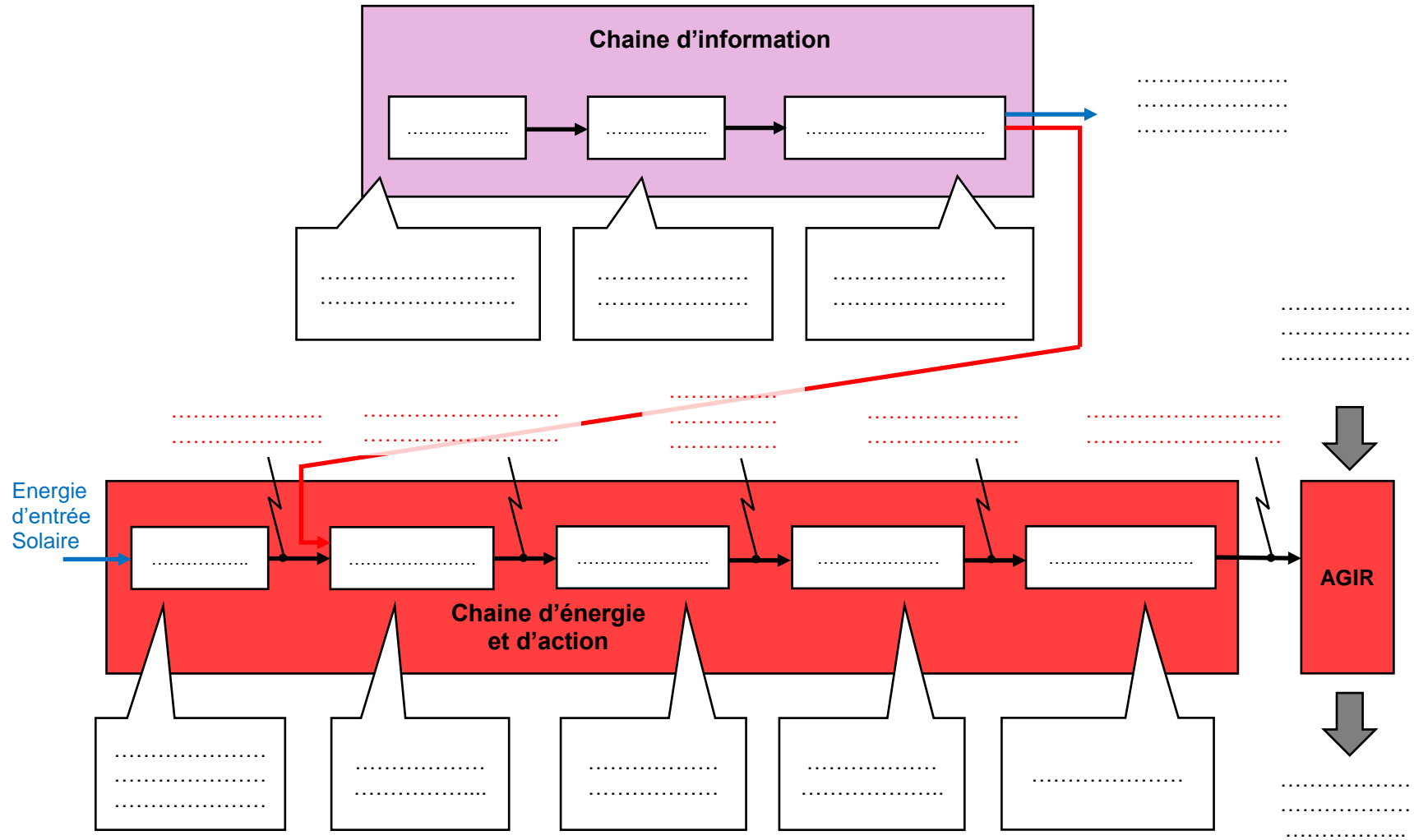


Q2.



Q3.

Puissance crête (W)	Tension nominale (V)	Courant nominal (A)	Tension à vide (V)	Courant de court-circuit (A)

